
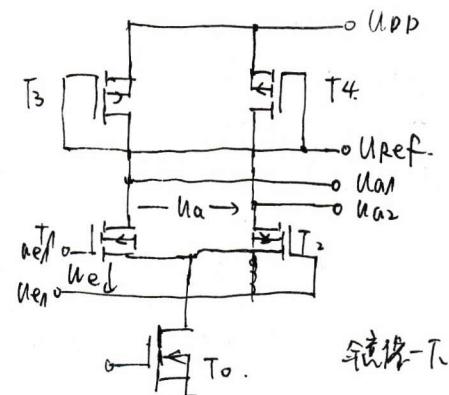


11. Einstellungschaltungen

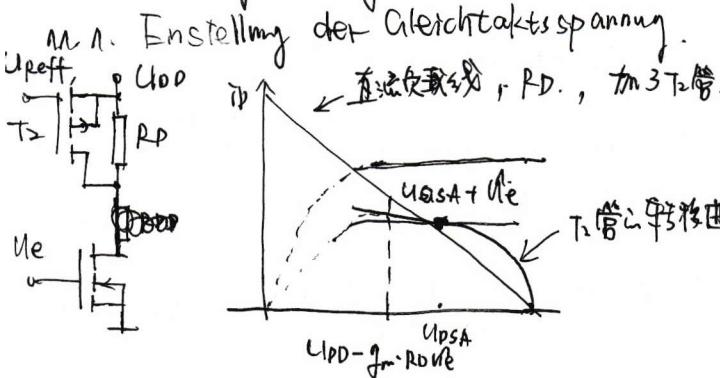

Ideal System Schaltung.

$$U_{DD} = 3V, I_D = 200 \mu A, |U_{th}| = 0.5V, \lambda = 0.03 \text{ A}^{-1}, \beta_1, \dots, 4 = \frac{m}{V^2}, \beta_0 = 2\beta_1 \dots 4 = 10 \frac{mA}{V^2}$$

$$U_{e1} = U_{e2} = U_{egL, A}, U_e = 0 \Rightarrow U_a = 0$$

$$U_{dsA} = 0.7V, U_{ds0} = 0.7V, U_{Ref} = 2.3V,$$

$$\frac{T_0}{2} + \frac{T_0}{2} + \frac{T_0}{2} + \frac{T_0}{2} \quad U_e = U_{SA1,2} + U_{CSA}, \text{ 若 } U_e = 1.1V, \text{ 则 } U_{SA} = 0.4V,$$

$$\begin{aligned} U_{g1,1} &= \frac{U_{DD} + U_{e,1} - U_{dsA}}{V_{gL,1}} = 1.7V \Rightarrow \frac{U_{a,1} - U_e}{V_{e,1}} = 1. \\ V_{gL,1} &= \frac{U_{a,1} - U_e}{U_{e,1}} = -1. \quad V_{gL,2} = \frac{U_{a,1} - U_e}{U_{ref}} = -\frac{1}{\lambda \beta_1 \dots 4} \cdot T_{ds1\dots 4} = \sqrt{\frac{2\beta_1 \dots 4}{I_D}} \cdot \frac{1}{\lambda} = \sqrt{\frac{2 \times 5 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-4}}} \cdot \frac{1}{\lambda} = -333.3! \end{aligned}$$

为了研究共模的极点特性，我们首先从基极开始入手。

① 基极放大电路，差分，考虑电源源内阻，

等效电路

$$A_{v,cm} = \frac{V_{out}}{V_{in,cm}} = \frac{-I_D \cdot \frac{R_D}{2}}{I_D / 2 + I_D \cdot R_{SS}} = \frac{-\frac{R_D}{2}}{\frac{1}{2g_m} + R_{SS}}, \text{ 假设 } R_{SS} \rightarrow 0.$$

应当注意，晶体管工作在工作状态，所以其模电容有偏差，即可能进入非线性区。

② 若 R_D 不对称：若 $R_{D1} = R_D, R_{D2} = R_D + \Delta R_D$

$$\Delta V_{in,cm} = \Delta V_{in,cm} \cdot g_m - 2R_{SS} \cdot g_m = \Delta V_{in,cm}$$

$\Delta I_D = \Delta V_{in,cm} \cdot (g_m / 1 + 2g_m R_{SS}) \Rightarrow \Delta V_x = -\Delta V_{in,cm} \cdot \frac{g_m}{1 + 2g_m R_{SS}} \Delta R_D$, 会因各模态失真。

失真更会变成高频率失真。



③ MOS为负载的差功放。MOS为Voltealing增益，但先考虑理想电流源，也可以用中性点作为负载。

$$A_{v,MOS} = -g_{mN} (g_{mp}^{-1} / k_{ON} / k_{OP})$$

$$A_{v,Bias} = -g_{mN} (k_{DN} / k_{OP})$$

$$\frac{1}{g_{mN}} = \frac{g_{mN}}{g_{mp}} \cdot \frac{1}{k_{ON}} = \frac{m_N (W_A / L_N)}{m_P (W / L)}$$
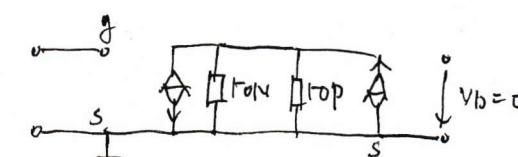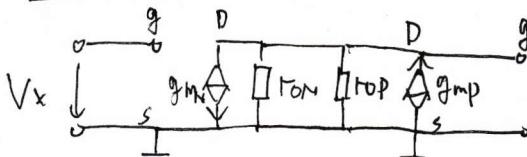
$$F_{IN} \cdot V_{gL,1} = -1. \text{ (Voltealing 增益失真)} \leftarrow \text{还有待考证}$$



音频放大器


① 串级共射放大器的输出电流表达式 ($I_{out} = \sqrt{2\beta I_{in} A}$)

② 差动对的两个输入管为差动放大器在两个支路的流动提供了简便的方法。

\Rightarrow 可以控制 I_S 来控制增益, $A_V = V_{out}/V_{in}$ 在变化范围内从 0 ($I_D=0$) \Rightarrow 本设计决定最大值

\Rightarrow 可以用 $V_{out,1} = V_1 - V_2$ 和 $V_{out,2} = V_2 - V_1$ 来判断增益为正和负的信号, 然后再取其即可。

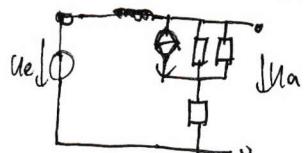对于 $V_{gl,1,1} = \frac{U_{gl,1}}{U_{gl,1}} = -1$, 可以用等效电路图验证。 $\frac{R(\frac{1}{A} + \frac{1}{4}) - 1}{\frac{1}{A} + 1}$, 不正确。



对于 $V_{gl,1,2} = \frac{U_{gl,1,2}}{U_{gl,1}}$, $= -g_m \cdot t_{DS3} + t_{DS1} // t_{DS0} = -g_m \cdot t_{DS1,4} = \frac{1}{A} = -33$. $t_{DS} = \frac{1}{A T_{DA}}$.

对于 $V_{gl,1,3} = \frac{U_{gl,1,3}}{U_{gl,1}}$, $= g_{mo} \cdot t_{DS0} = \frac{1}{A}$, 在分析中忘记 $-g_m \cdot t_{DS0}$, $\frac{U_{gl}}{U_{gl,1}}$ 已经计算 (-3).


为了保证输出信号的平衡。

等效电路, 表现成在于 $U_{gl,1}$, $\frac{U_{gl}}{U_{gl,1}}$ 上建立(从图中看)可以直接使用
根据电流图路(等效图解方法)而不需要等效。

$$4g_m U_{gl,0} - 2g_m U_{gl,1,2} + 2g_m U_{gl,1} = 0.$$

$$2g_m U_{gl,1,2} + 2g_m U_{gl,3,4} = 0$$
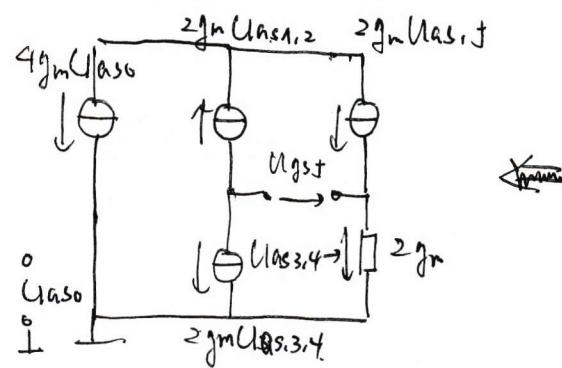
$$U_{gl,1} = U_{gl,3,4} + U_{gl,1} \Rightarrow V_{gl,1}' = \frac{U_{gl,1}}{U_{gl,0}} = -2.$$



由 Skript, 图 2 等效

共集电极反馈抑制在 Transkonduktanzverstärker.

$$U_e^+ = U_{gl} + \frac{U_{diff}}{2} \Rightarrow i_{d1a1} = g_{T,gl} \cdot U_{gl} + g_T \frac{U_{diff}}{2}$$

$$U_e^- = U_{gl} - \frac{U_{diff}}{2} \Rightarrow i_{d2a2} = g_{T,gl} \cdot U_{gl} - g_T \frac{U_{diff}}{2}$$


$$i_m = \frac{i_{d1a1} + i_{d2a2}}{2} = \frac{g_T}{2} g_L U_{gl}$$

$$i_a = \cancel{i_{d1}} - \cancel{i_{d2}} = g_T U_{diff}$$

$$i_{d1} = \cancel{i_{d2}} + i_m = g_T \frac{U_{diff}}{2}$$

$$i_{d2} = -\cancel{i_{d1}} + i_m = -g_T \frac{U_{diff}}{2}$$

III.2. Einstellung der Verstärker.

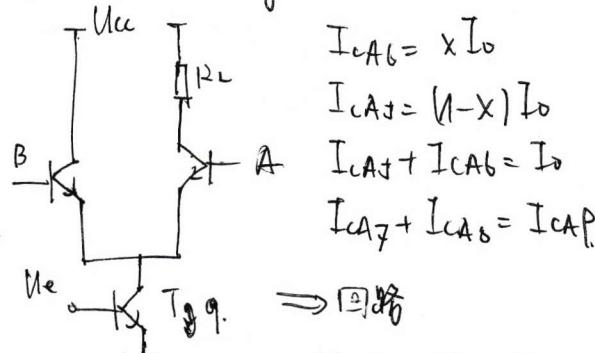

T_6, T_5, T_7, T_8


$$U_{BE6} - U_{BE5} + U_{BE7} - U_{BE8} = 0$$

$$I_6 - I_5 = (2x-1) I_0 \approx U_{BE6} - U_{BE5}$$

$$\Rightarrow 2x \approx I_p \approx U_{BE8} - U_{BE7}$$

$$\Rightarrow I_8 = (1-x) I_p, I_7 = x I_p$$

输出端. T_6, T_5, T_7, T_8 为发射极放大电路。

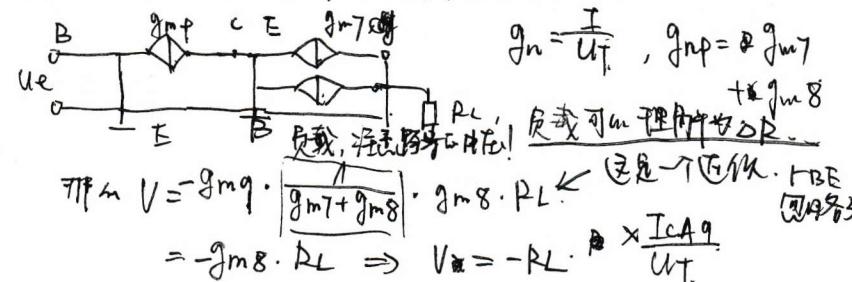

Variation: 第一个变换单元用参考模型

$$\text{设 } \frac{I_1}{I_0} = \frac{I_1}{1 + e^{-\frac{U_{BE}}{n_1}}} \text{, } \frac{I_2}{I_0} = \frac{I_2}{1 + e^{-\frac{U_{BE}}{n_2}}}$$

$$\rightarrow 6 - 7 + 7 - 8 = 0$$

$$\ln \frac{I_6}{I_5} \approx \frac{I_6}{I_5} - \frac{I_7}{I_6} - \frac{I_8}{I_7} \approx 0$$

$$\rightarrow \frac{I_6}{I_5} \cdot \frac{I_7}{I_8} = 1 \Rightarrow \frac{I_6}{I_5} = \frac{I_7}{I_8}$$


三极管放大器设计

Skript 5.

ES-01.

$$(1) U_{T4} - U_{T1} + U_{T2} - U_{T3} = 0 \Rightarrow I_{C4} \cdot \frac{I_s}{I_{C5}} \cdot \frac{I_{C2}}{I_s} \cdot \frac{I_o}{I_{C1}} = \frac{I_{C4}}{I_{C1}} = \frac{I_{C4}}{I_{C2}}, I_{C1} + I_{C2} = I_{C4}$$
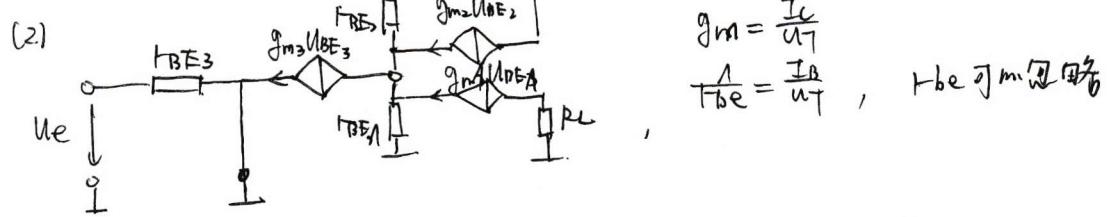
$$I_o = I_{C4} \Rightarrow I_{C1} = I_{C4} = I_o, I_{C2} = I_{C3} = (1-x) I_o \quad U_{CEA} = I_o R_B = 100 \text{ mA} \cdot 3 \text{ k}\Omega = 300 \text{ mV}$$



$$(3) V_{IX} = \frac{U_a}{U_e} = -g_{m3} \cdot \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}} \cdot g_{m1} \cdot R_L, \quad g_{m3} = \cancel{g_{m1} + g_{m2}} = \cancel{\frac{I_{C4}}{U_T}}$$

$$= -g_{m1} \cdot R_L = -\frac{I_o \cdot R_L}{U_T}$$

(4)

$$U_e^+ = U_{gl} + \frac{U_{diff}}{2} \Rightarrow i_{a1} = g_{T1} g_{l1} - U_{gl} + g_{T1} \frac{U_{diff}}{2}$$

$$U_e^- = U_{gl} - \frac{U_{diff}}{2} \Rightarrow i_{a2} = g_{T2} g_{l2} - U_{gl} - g_{T2} \frac{U_{diff}}{2}$$

$$I_1 = \frac{U_{gl}}{I_o} (U_{gl} + \frac{U_{diff}}{2}) \quad I_2 = \frac{I_o}{U_{gl}} (U_{gl} + \frac{U_{diff}}{2}) \cdot U_{IB}$$

$$I_3 = \frac{U_{gl}}{I_o} (U_{gl} - \frac{U_{diff}}{2}) \quad I_4 = \frac{I_o}{U_{gl}} (U_{gl} + \frac{U_{diff}}{2}) \cdot U_A$$

$$I_5 = \frac{I_o}{U_{gl}} (U_{gl} - \frac{U_{diff}}{2}) \cdot U_A$$

$$I_6 = \frac{I_o}{U_{gl}} (U_{gl} - \frac{U_{diff}}{2}) \cdot U_B$$

$$I_3 + I_4 = \frac{I_o}{U_{gl}} [U_{gl}(U_B + U_A) + \frac{U_{diff}}{2}(U_B - U_A)]$$

$$I_4 + I_6 = \frac{I_o}{U_{gl}} [U_{gl}(U_B + U_A) + \frac{U_{diff}}{2}(U_A - U_B)]$$

$$(I_3 + I_4) - (I_4 + I_6) = \frac{I_o}{U_{gl}} \cdot U_{diff}(U_B - U_A), \quad U_A \approx U_B - U_A$$

\Rightarrow , gegenkopplung, Linearisierung.

ES-02.

1. Ans Vortlesng (笔记中有计算过程)

$$\frac{U_a}{U_g} = g_{T2} Z_0 \cdot \frac{g_{T2} Z - 1}{1 + g_{T2} Z (g_{T1} Z_0 + g_{T3} Z_0) + g_{T1} g_{T3} Z_0}, \Rightarrow g_{T1} = g_{T2} = \frac{1}{Z_0}, \frac{U_a}{U_g} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{g_{T2} Z - 1}{g_{T2} Z + 1}.$$

$$2. G(j\omega) = \frac{g_{T2} Z_0}{g_{T2} Z_0 + j\omega C} = \frac{g_{T2} - j\omega C}{g_{T2} + j\omega C} = 1 \cdot \exp^{j \cdot -2\pi \arctan(\frac{g_{T2}}{\omega C}) - j\pi}, \text{ Allpass,}$$

$$3. -2\pi \arctan(\frac{g_{T2}}{\omega C}), 0^\circ \rightarrow 140^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow 70^\circ$$

$$|G(j\omega)| = 0 \cdot \text{PdB}$$


$$\alpha = -20 \log(10 \cdot 10^{-6}) = 0.76 \text{ dB}$$

$$4. Z = \frac{1}{j\omega C + \alpha} = \frac{1}{j\omega C + \alpha} = \frac{1 - j\omega C}{1 + j\omega C}$$



$$|\frac{U_a}{U_Z}| = \sqrt{\frac{(1 - \omega C)^2 + \alpha^2}{(1 + \omega C)^2 + \alpha^2}} = \sqrt{\frac{(1 - \omega C)^2 + \omega^2 C^2}{(1 + \omega C)^2 + \omega^2 C^2}} = \sqrt{\frac{(g_{T2} + \frac{1}{\omega C})^2 + \omega^2 C^2}{(g_{T2} - \frac{1}{\omega C})^2 + \omega^2 C^2}}$$

11.3. Einstellung der Phase

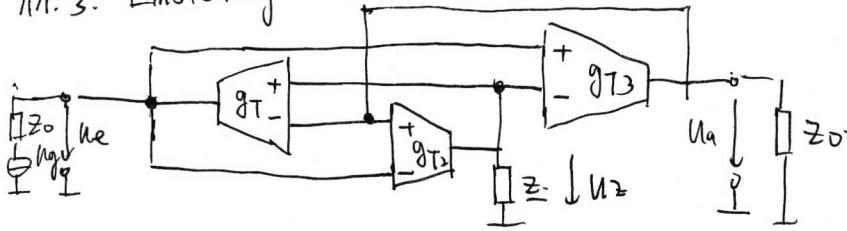

$$\rightarrow g_{T1}: \frac{u_g - u_e}{Z_0} = g_{T1} \cdot (u_z - u_a) \Rightarrow u_g - u_e = g_{T1} \cdot Z_0 \cdot u_z - g_{T1} Z_0 u_a. \quad ①$$

$$\rightarrow g_{T2}: -\frac{u_z}{Z} = g_{T2} \cdot (u_a - u_e) \Rightarrow -u_z = g_{T2} Z u_a - g_{T2} Z u_e. \quad ②$$

$$\Rightarrow -u_a = \frac{u_z}{g_{T2} Z} - u_e.$$

$$\rightarrow g_{T3}: -\frac{u_a}{Z_0} = g_{T3} \cdot (u_e - u_z) \Rightarrow -u_a = g_{T3} Z_0 u_e - g_{T3} Z_0 u_z. \quad ③$$

从面②式和③式中解得 $u_z(u_a)$, $u_e(u_a)$

$$u_e:$$

$$-g_{T3} Z_0 u_a = \frac{g_{T3} Z_0}{g_{T2} Z} u_z - g_{T3} Z_0 u_e. \quad ④$$

$$-\frac{u_a}{g_{T2} Z} = \frac{g_{T3} Z_0}{g_{T2} Z} u_e + \frac{g_{T3} Z_0}{g_{T2} Z} u_z. \quad ⑤$$

$$-\frac{u_a}{g_{T2} Z} \left(g_{T3} Z_0 + \frac{1}{g_{T2} Z} \right) = \left(\frac{g_{T3} Z_0}{g_{T2} Z} - g_{T3} Z_0 \right) u_e$$

$$u_e = -\frac{g_{T3} Z_0 + g_{T2} Z + 1}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} u_a.$$

由③式

$$u_z = -\left[g_{T2} Z u_a + \frac{g_{T2} Z \cdot (g_{T2} Z + g_{T3} Z_0) + g_{T2} Z}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} u_a \right]$$

$$= -\left[\frac{g_{T2} Z g_{T3} Z_0 - (g_{T2} Z)^2 g_{T3} Z_0 + (g_{T2} Z)^2 g_{T3} Z_0 + g_{T2} Z}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} u_a \right] = -\frac{g_{T3} Z_0 g_{T2} Z + g_{T2} Z}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} u_a.$$

代入①式

$$u_g = -\frac{[g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z + 1]}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} + \frac{-[g_{T1} Z_0 g_{T3} Z_0 g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 \cdot g_{T2} Z]}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} - g_{T1} Z_0 u_a.$$

$$= -\frac{g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z + 1 + g_{T1} Z_0 g_{T3} Z_0 g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 \cdot g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 g_{T2} Z g_{T1} Z_0}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} u_a.$$

$$= -\frac{1 + g_{T3} Z_0 g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 g_{T3} Z_0}{g_{T3} Z_0 - g_{T3} Z_0 \cdot g_{T2} Z} u_a.$$


$$\frac{u_a}{u_g} = -\frac{g_{T3} Z_0 (1 - g_{T2} Z)}{1 + g_{T3} Z_0 g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 g_{T2} Z + g_{T1} Z_0 g_{T3} Z_0} \Rightarrow g_{T3} Z_0 \frac{g_{T2} Z - 1}{g_{T2} Z (g_{T1} Z_0 + g_{T3} Z_0) + 1 + g_{T1} g_{T3} Z_0}$$

化简. $g_{T1} = g_{T3} = \frac{1}{Z_0}$ (Pfaffian), $u_e = \frac{u_g}{2} \Rightarrow \frac{g_{T2} Z - 1}{g_{T2} Z + 1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{u_a}{u_g} \Rightarrow \frac{u_a}{u_g} = \frac{u_a}{u_e}$. 设 $g_{T2} = g_m$.



$$\frac{u_a}{u_e} = \frac{g_m Z - 1}{g_m + 1}, \text{ for } Z = \frac{1}{j n c}$$

$$\frac{u_a}{u_e} = \frac{g_m - j n c}{g_m + j n c} \quad \phi = \arctan \frac{g_m}{n c} - \arctan \frac{g_m}{n c} = -2 \arctan \frac{g_m}{n c} = 2 \arctan \frac{g_m}{n c} - \pi$$
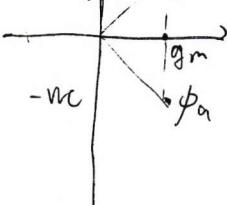
$$\Rightarrow g_m \rightarrow X \phi (0 \sim 1) \cdot g_m, \max.$$



t = 5 - 03.

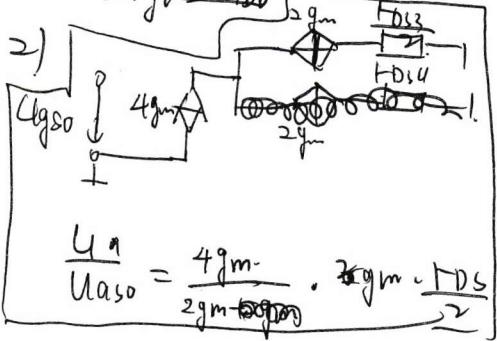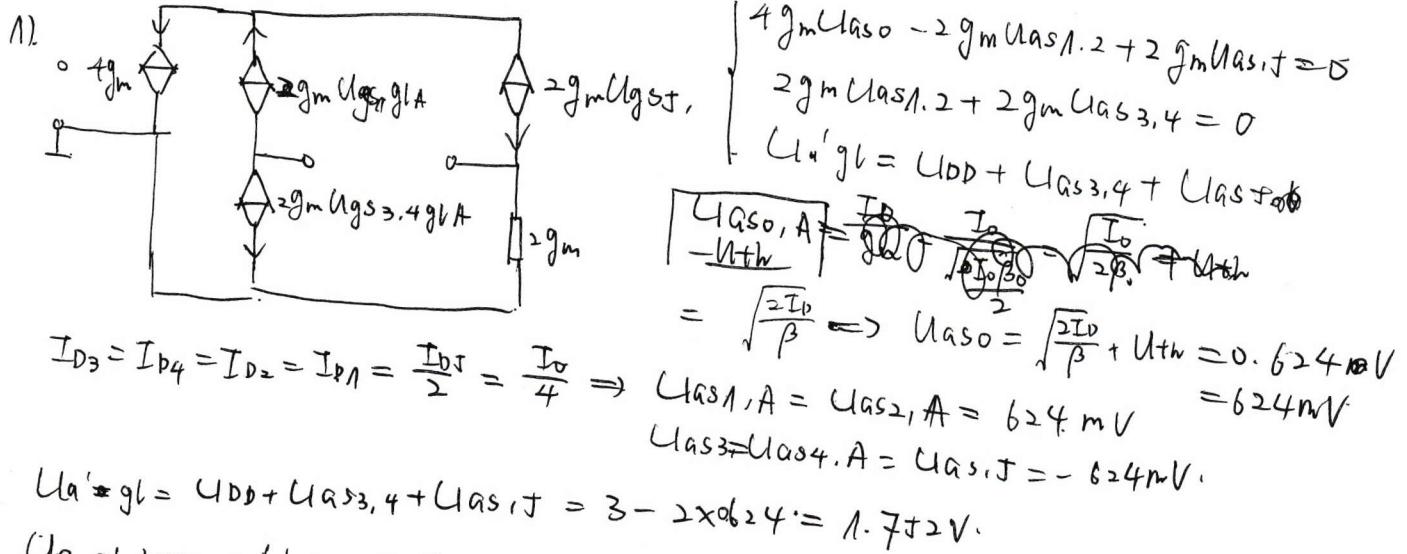

$$= -\frac{g_m}{4} \cdot \frac{g_m}{4} \cdot 2 \cdot I_{DS}$$

$$= -\frac{g_m}{2} I_{DS3,4} = \sqrt{\frac{g_m}{2} \cdot \frac{1}{2I_D}} \cdot \frac{1}{2I_D}$$

$$= \sqrt{2\beta_0 I_D A} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2I_D}$$

$$= \pm 6.2$$

3). $U_{a'gl} = U_{as3,4} + U_{as,T} = -2U_{as0}$

$$\Rightarrow \frac{U_{a'gl}}{U_a} = -2.$$